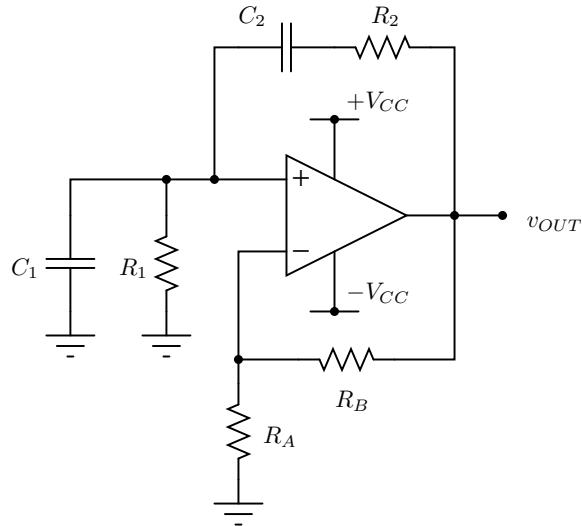


4. U oscilatoru sa Wien-ovim mostom sa slike 4 poznato je $R_1 = R_2 = R_A = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 200 \text{ nF}$, $C_2 = 100 \text{ nF}$, $V_{CC} = 12 \text{ V}$.

- a) [5] Odrediti R_B pri kome se polovi sistema nalaze na imaginarnoj osi.
- b) [5] Odrediti kružnu frekvenciju oscilovanja za R_B određeno u prethonoj tački.
- c) [5] Proceniti amplitudu oscilacija na izlazu i na pozitivnom ulazu operacionog pojačavača ako je $R_B = 40 \text{ k}\Omega$.



Slika 4.