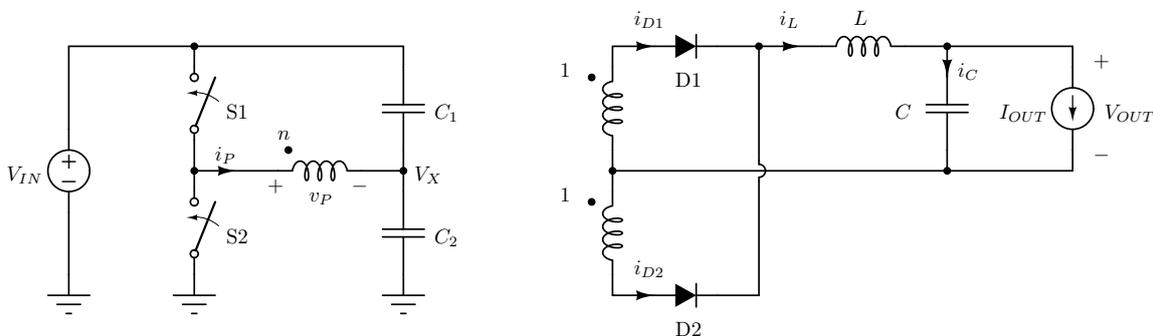




3. U half-bridge konvertoru sa slike 3 poznato je  $V_{IN} = 400$  V,  $n = 4$ ,  $L = 25$   $\mu$ H, kapacitivnost svakog od kondenzatora je dovoljno velika da se talasnost napona može zanemariti, frekvencija prekidanja je  $f_S = 125$  kHz, prekidače i diode smatrati idealnim. U okviru periode  $0 < t < 8$   $\mu$ s prekidač S1 je uključen tokom  $0 < t < 2$   $\mu$ s, dok je prekidač S2 uključen tokom  $4$   $\mu$ s  $< t < 6$   $\mu$ s. Smatrati da je magnetizaciona induktivnost transformatora dovoljno velika da se struja magnetizacije može zanemariti i da konvertor radi u kontinualnom režimu.

- [2] Odrediti  $V_X$ .
- [2] Odrediti  $V_{OUT}$ .
- [2] Nacrtati i označiti vremenske dijagrame  $v_P$  i  $v_L$ .
- [2] Nacrtati i označiti vremenske dijagrame  $i_P$ ,  $i_L$  i  $i_C$  za  $I_{OUT}$  takvo da konvertor radi na granici između diskontinualnog i kontinualnog režima. Odrediti  $I_{OUT}$  u tom slučaju.
- [2] Pod uslovima iz tačke d) nacrtati i označiti vremenske dijagrame  $i_{D1}$  i  $i_{D2}$ .






Slika 3



- Simetrija,  $V_X = \frac{1}{2} V_{IN} = 200$  V.
- $V_{OUT} = \frac{D}{n} V_{IN} = \frac{0.25}{4} \times 400$  V = 25 V.
- 
- $I_{OUT} = \overline{i_L} = 1$  A
-

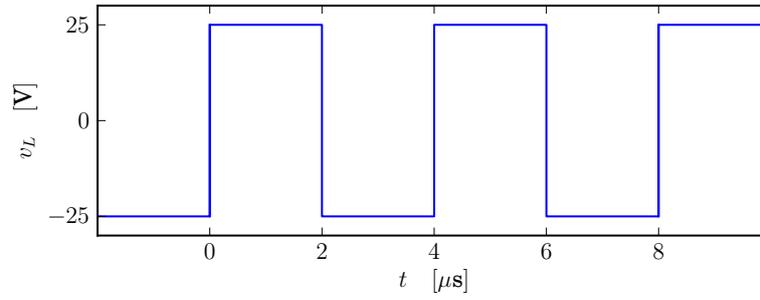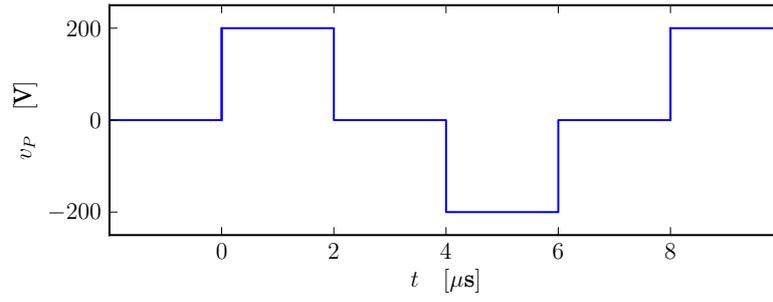

Slika 1:  $v_P$  i  $v_L$

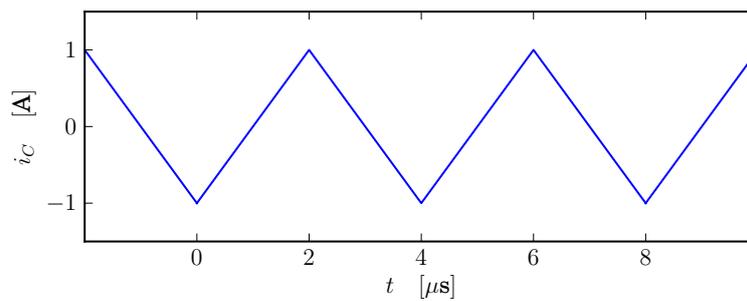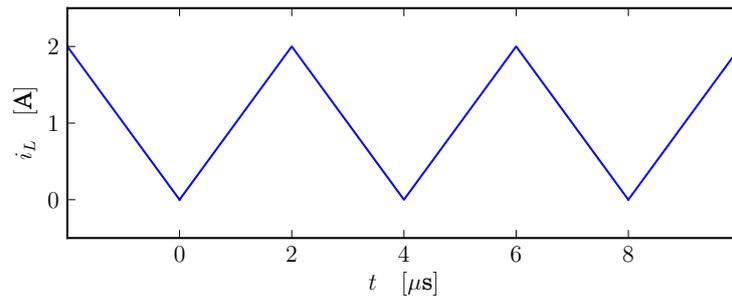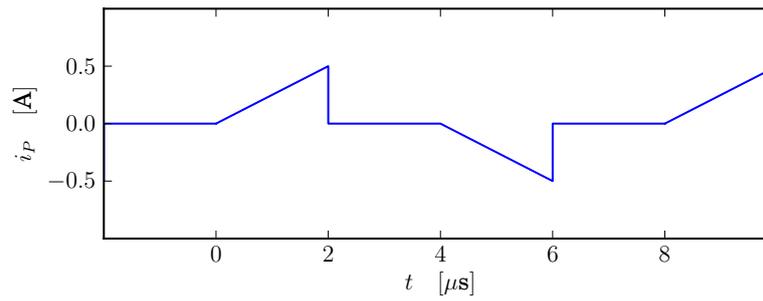

Slika 2:  $i_P$ ,  $i_L$  i  $i_C$

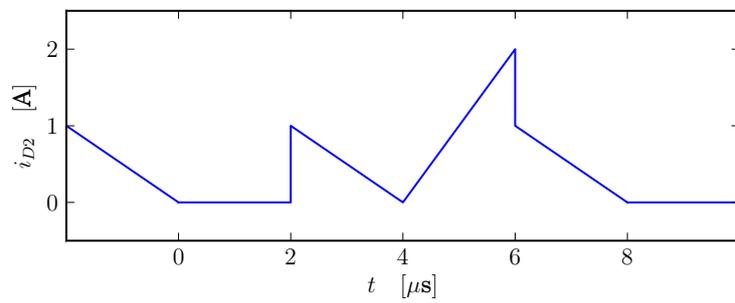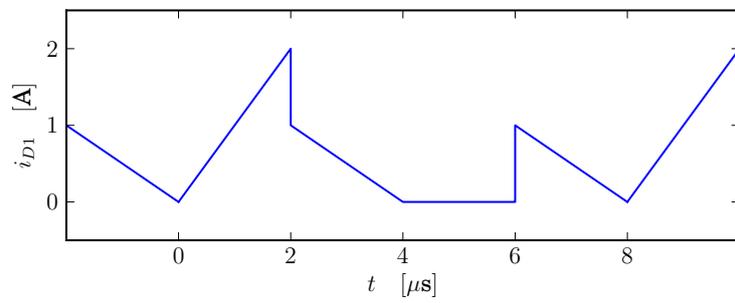

Slika 3:  $i_{D1}$  i  $i_{D2}$