

**Napomene:** Na koricama vežbanke označite zadatke koje ste radili zaokruživanjem rednog broja zadatka. Svaki zadatak započeti na posebnoj strani sveske.

1. U tabeli 1 prikazani su rezultati ponovljenih merenja napona.

a) Pod pretpostavkom da je niz rezultata iz tabele 1 posledica merenja etalonskog izvora napona  $V_E = 2.5 \text{ V}$ , proceniti standardnu devijaciju rezultata primjenjenog postupka merenja. Računati sa bar četiri decimalna mesta.

b) Pod pretpostavkom da je niz rezultata iz tabele posledica merenja nepoznatog konstantnog napona, i ako je u primjenom postupku merenja prisutna samo slučajna greška, proceniti standardnu devijaciju primjenjenog postupka merenja. Računati sa bar četiri decimalna mesta.

**Pomoć:** potrebno je zaključiti i obrazložiti u kom slučaju se koristi Beselova korekcija, a u kom ne.

Tabela 1: Rezultati ponovljenih merenja napona

$i$	1	2	3	4	5
$V_i [\text{V}]$	2.4213	2.4435	2.5517	2.4303	2.5209

2. Na raspolaganju su otpornici  $R_1$  proizvoljnih otpornosti, temperaturskog koeficijenta  $\alpha_1 = 0.004 \frac{1}{\circ\text{C}}$  i otpornici  $R_2$  proizvoljnih otpornosti, temperaturskog koeficijenta  $\alpha_2 = -0.076 \frac{1}{\circ\text{C}}$ . Pomoću navedenih otpornika primenom redne veze realizovati otpornik otpornosti  $R = 100 \text{ k}\Omega$ . Odrediti otpornosti  $R_1$  i  $R_2$ .


3. Na kanale 1 i 2 osciloskopa je doveden isti signal, ali se prikazuje različito, u skladu sa podešavanjima prikazanim na slici 1.

a) Ako je posmatrani signal oblika

$$v_X = V_X + V_{Xm} \sin(\omega t) \quad (1)$$

Na osnovu očitavanja sa slike 1 odrediti parametre  $V_X$ ,  $V_{Xm}$  i  $\omega$  (da naglasim:  $\omega$ ).


b) Ako je na kanalu 1 opcija **Invert** postavljena na **On**, nacrtati oblike signala koji bi se prikazivali na ekranu osciloskopa. Signale ucrtati u grid  $10 \text{ div} \times 8 \text{ div}$ .

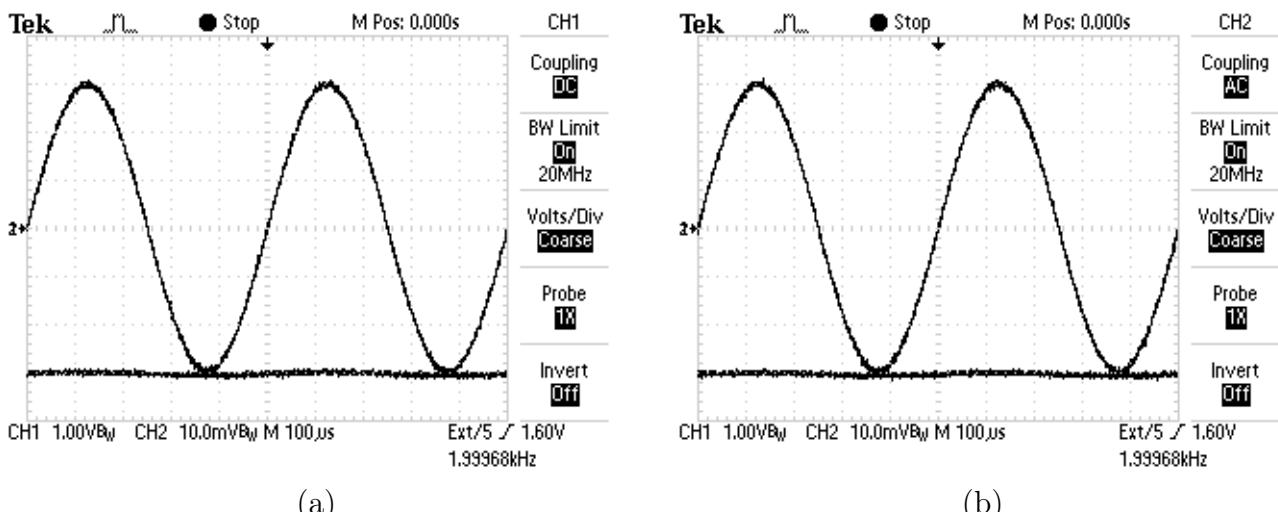

Slika 1: Prikazivanja na ekranu osciloskopa.

4. Na raspolaganju je galvanometar unutrašnje otpornosti  $10\Omega$  kod koga se puno skretanje kazaljke ostvaruje pri struji od  $100\mu A$  i otpornici proizvoljnih otpornosti. Primjenom minimalnog broja elemenata potrebno je realizovati voltmetar sa opsezima  $1\text{ mV}$ ,  $10\text{ mV}$ ,  $100\text{ mV}$  i  $1\text{ V}$ . Nacrtati šemu voltmetra, odrediti otpornosti upotrebljenih otpornika i odrediti unutrašnju otpornost voltmetra na svakom od opsega.


5. Na slici 2(a) je prikazan voltmetar za naizmenični napon sa jednostranim ispravljanjem i instrumentom sa pokretnim kalemom koji meri jednosmeran napon. Unutrašnja otpornost voltmetra je  $100\text{ k}\Omega$ . Vremenski dijagram signala  $v_X$  dovedenog na ulaz je prikazan na slici 2(b). Nacrtati vremenski dijagram napona  $v_Y$  i odrediti pokazivanje voltmetra.

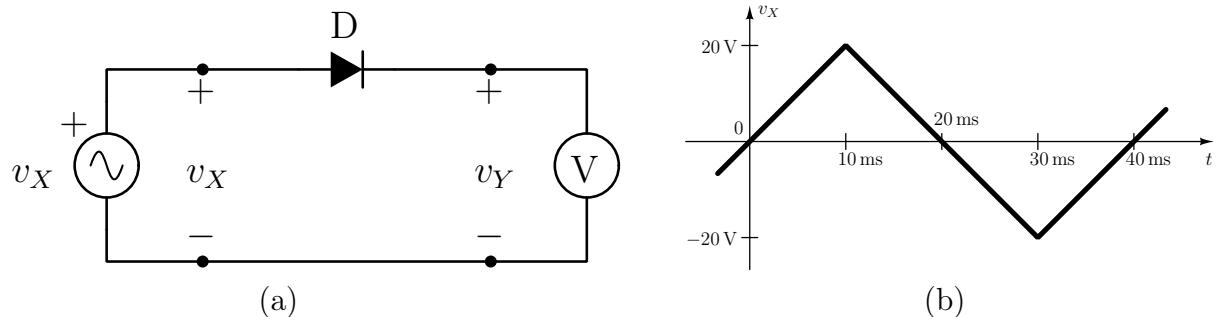

Slika 2: Voltmetar za naizmenični napon i signal doveden na voltmetar.

6. Na slici 3 je prikazan Maksvelov most.

- Izvesti u opštim brojevima uslove ravnoteže mosta i izraze za  $L_1$  i  $R_1$ .
- Ako je most u ravnoteži za  $R_2 = 100\Omega$ ,  $R_3 = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 2\text{ k}\Omega$  i  $C_4 = 50\text{ nF}$ , odrediti  $L_1$  i  $R_1$ .

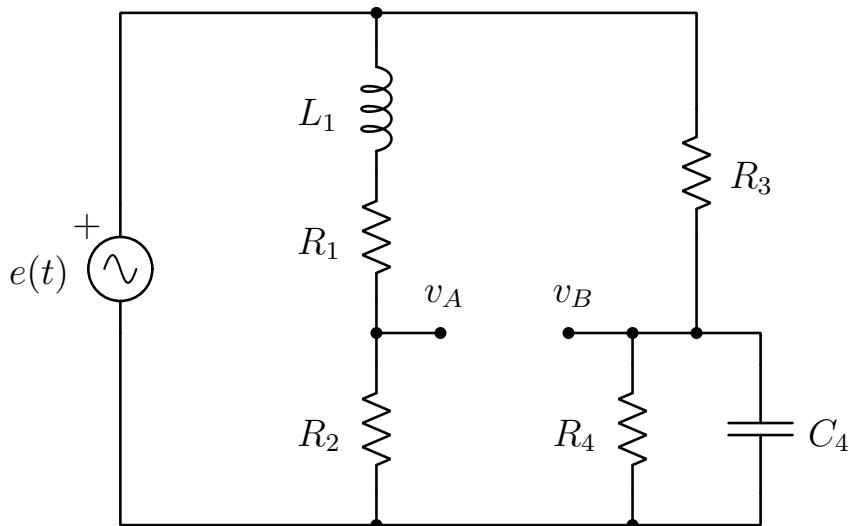

Slika 3: Maksvelov most.